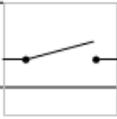


# UPE2A MODULE SCIENCES 1 / E. GAUVIN


- PAKIYARASA Psaraniya 4<sup>e</sup> Dierx
- JASU MARIYAN Joysan Peries - 4<sup>ème</sup> Dierx
- JASU MARIYAN Joysani Glorina Peries - 4<sup>ème</sup> Dierx
- UDAGEDARA RALALAGE Tharushi Madushing - 4<sup>ème</sup> Dierx
- UDAGEDARA RALALAGE Nikesh - 3<sup>ème</sup> Van Gogh
- GALBADAGE Shaini Uthpala Sath - 3<sup>ème</sup> Delacroix

## Représentation d'un circuit électrique

1. Compléter le tableau. Voir les fiches sur l'électricité dans le cahier de Sciences

Symbole du dipôle				
Nom du dipôle	pile			lampe

2. Compléter les schémas

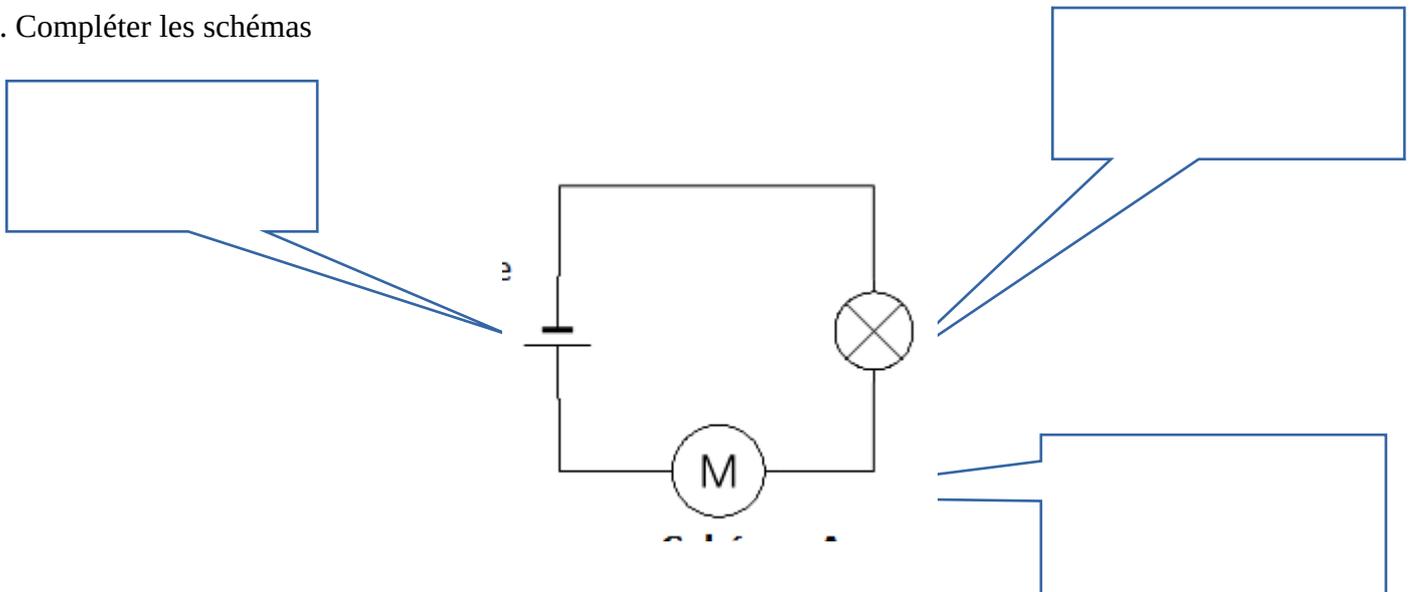

3. Relier le dessin à la bonne représentation.

